

PROBLEMAS SOBRE EL TEMA DE AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Dr. J. E. Rayas Sánchez

Del libro de texto ⁽¹⁾ resolver los siguientes problemas:

5.85, 5.135, 5.148, 6.122 (sólo el inciso a), 6.123 (sólo los incisos a, b y c), y 7.101 (sólo los incisos a, b y c).

⁽¹⁾ Circuitos Microelectrónicos; Adel S. Sedra y Kenneth C. Smith; McGraw Hill; 5a. edición; 2006.